Instalações elétricas Industriais



Prof. Dr. Renato Jayme Dias

(vale 10,0 pontos)

NOME:	MATRÍCULA:

- 1. Caracterize os seguintes esquemas de aterramentos especificados pela norma NBR 5410/2004. Em cada caso apresente o diagrama elétrico que o caracterize. (vale de 0 à 3,0 pontos)
- a) TN-S: (1,0 ponto) b) TN-C: (1,0 ponto) c) TT: (1,0 ponto)
- 2. Considere uma indústria representada na fig.1.18, sendo os motores (1) de 75 cv, os motores (2) de 30 cv e os motores (3) de 50 cv. (vale de 0 à 3,0 pontos)
 - a. Determine as demandas dos CCM1 e CCM2, QDL e QGF. (2,0 pontos)
 - b. Determine a potência necessária do transformador da subestação. (1,0 ponto)

Considerar que todas as lâmpadas sejam de descarga e os aparelhos da iluminação compensados (alto fator de potência). Todos os motores são de indução, rotor em gaiola e de IV pólos.

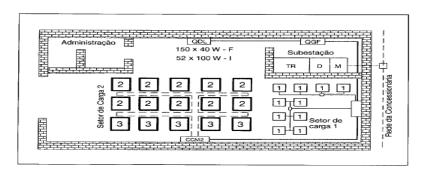


Fig. 1.18 – Planta industrial

Obs:

 $F_p = 0.95$ (para reator de alto fator de potência)

 F_m = 1,8 (fator de multiplicação recomendável para compensar as perdas do reator e as correntes harmônicas) Usar o rendimento dos motores da Tabela 6.3.

Determinar a seção dos condutores que alimentam um motor de 40 cv, 380 V e IV pólos.
Sabendo que a corrente de curto-circuito fase terra que assegura do disparo do fusível em 0,2 s é de 500 A. (vale 4,0 pontos)

Obs:

- i. Condutores isolados em PVC;
- ii. Instalados em eletrodutos no interior de canaletas fechadas;
- iii. Comprimento do circuito terminal do motor é de 50 m.
- a. Pelo critério da corrente de carga. (1 ponto) b. Pelo critério da queda de tensão. ($\Delta V = 2\%$) (1 ponto)
- c. Pelo critério da capacidade de corrente de curto-circuito. (1 ponto)
- d. Se o condutor neutro existisse, qual seria a seção mínima deste condutor? (use a tabela). (0,5 ponto)
- e. Se o condutor de proteção existisse, qual seria a seção mínima deste condutor? (use a tabela). (0,5 ponto)